

پاسخنامه آزمون‌های خودسنجی
« تحلیل مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ »

« چاپ هشتم »

پاسخنامه آزمون (۱)

۴- گزینه «۴»	۳- گزینه «۱»	۲- گزینه «۲»	۱- گزینه «۲»
۸- گزینه «۱»	۷- گزینه «۳»	۶- گزینه «۴»	۵- گزینه «۴»
۱۲- گزینه «۱»	۱۱- گزینه «۱»	۱۰- گزینه «۱»	۹- گزینه «۱»

پاسخنامه آزمون (۲)

۴- گزینه «۳»	۳- گزینه «۲»	۲- گزینه «۲»	۱- گزینه «۱»
۸- گزینه «۳»	۷- گزینه «۴»	۶- گزینه «۲»	۵- گزینه «۴»
۱۲- گزینه «۱»	۱۱- گزینه «۴»	۱۰- گزینه «۱»	۹- گزینه «۱»

پاسخنامه آزمون (۳)

۴- گزینه «۲»	۳- گزینه «۳»	۲- گزینه «۴»	۱- گزینه «۳»
۸- گزینه «۳»	۷- گزینه «۱»	۶- گزینه «۱»	۵- گزینه «۳»
۱۲- گزینه «۴»	۱۱- گزینه «۲»	۱۰- گزینه «۱»	۹- گزینه «۴»

پاسخنامه آزمون (۴)

۴- گزینه «۲»	۳- گزینه «۳»	۲- گزینه «۱»	۱- گزینه «۳»
۸- گزینه «۴»	۷- گزینه «۳»	۶- گزینه «۲»	۵- گزینه «۴»
۱۲- گزینه «۳»	۱۱- گزینه «۲»	۱۰- گزینه «۴»	۹- گزینه «۲»

پاسخنامه آزمون (۵)

۴- گزینه «۱»	۳- گزینه «۲»	۲- گزینه «۳»	۱- گزینه «۲»
۸- گزینه «۴»	۷- گزینه «۳»	۶- گزینه «۲»	۵- گزینه «۳»
۱۲- گزینه «۲»	۱۱- گزینه «۱»	۱۰- گزینه «۴»	۹- گزینه «۳»

پاسخنامه آزمون (۶)

۴- گزینه «۱»	۳- گزینه «۱»	۲- گزینه «۳»	۱- گزینه «۲»
۸- گزینه «۲»	۷- گزینه «۱»	۶- گزینه «۱»	۵- گزینه «۲»
۱۲- گزینه «۱»	۱۱- گزینه «۴»	۱۰- گزینه «۲»	۹- گزینه «۴»